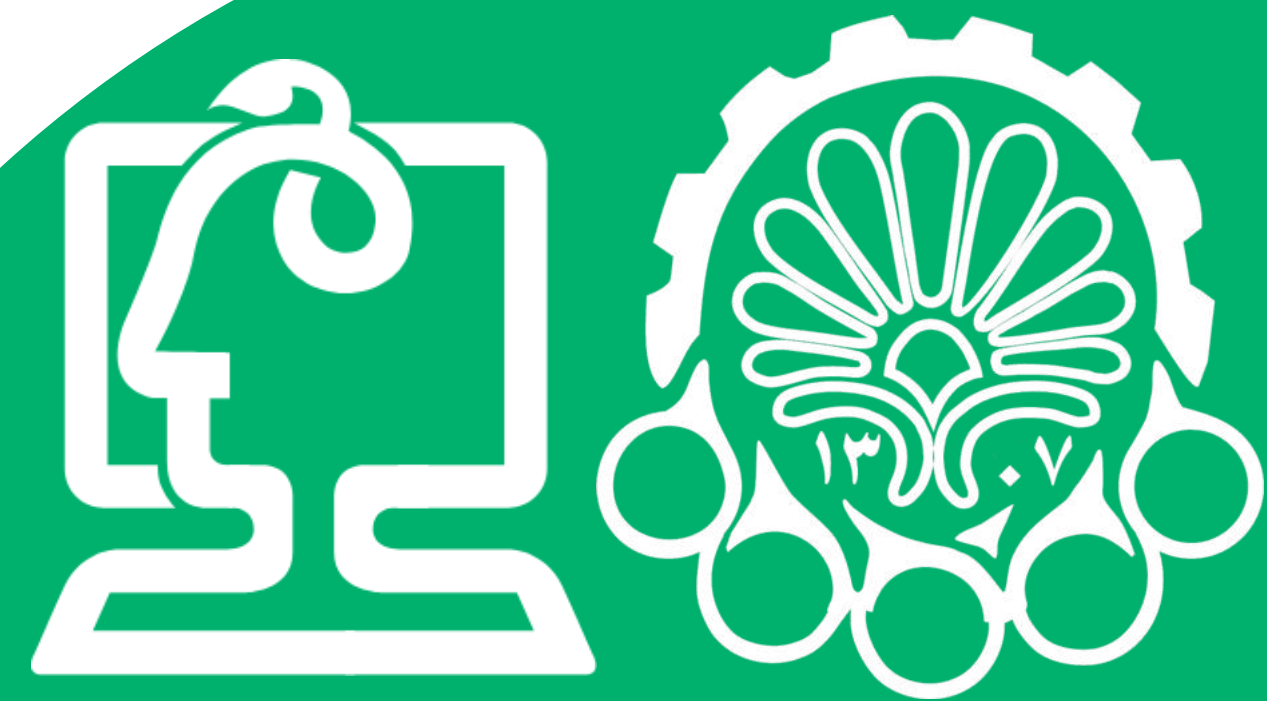


آزمایشگاه معماری کامپیوتر


نیمسال اول ۱۴۰۰

جلسه هشتم
طراحی شیفت دهنده





شیفت دهنده

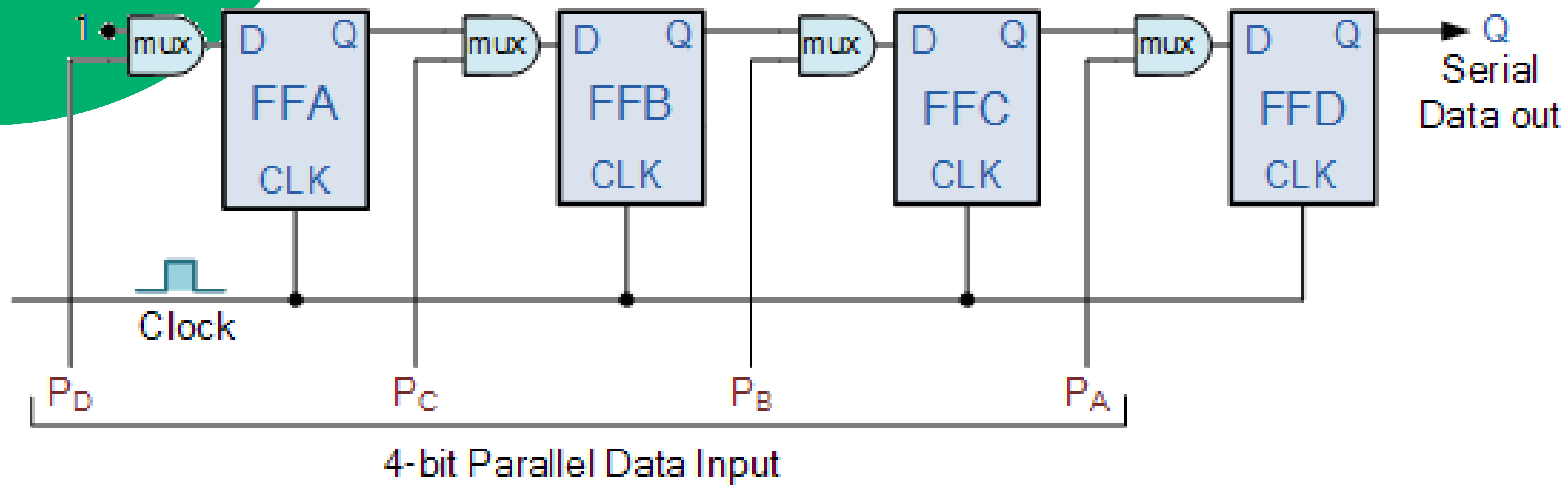



تکلیف شماره هشت

۱- مدار یک شیف دهنده طراحی کنید که دارای ورودی موازی و خروجی سریال باشد. (۴ بیتی)